

Chapitre 15 - Caractéristique courant tension d'un générateur et d'un récepteur - Correction

Exemple de mesures (les valeurs dépendent de l'usure de la pile).

U (V)	4,49	4,49	4,48	4,46	4,46	4,46	4,45	4,44	4,39
I (A)	0,0018	0,0026	0,0034	0,0051	0,010	0,0121	0,0146	0,0172	0,0383

U (V)	4,37	4,35	4,34						
I (A)	0,0487	0,0545	0,0594						

Modélisation de la pile comme composition d'une résistance interne mise en série avec un générateur de tension parfait.

